

Bauelemente der Zukunft

Kristallioden und Transistoren

Von Ing. HANS KÖPFEN

Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß wir von den Ergebnissen der Atomenergie und der Halbleiterphysik den größten Umschlag der Technik zwischen Münzen, Energiequellen in unbegrenztem Ausmaß werden schaffen und damit die Bedingungen unseres Lebens wesentlich verbessern.

Die uns allen bekannte Detektorelektronik ist als Verstärkeröhre und als Gleichrichter des Grundbauelementes eines jeden Rundfunkgerätes; aber nicht nur hier, in der gesamten Fernseh- und Metrotechnik ist sie heute nicht mehr fortzufinden. Im Laufe einer mehr als dreizigjährigen Entwicklung hat die Elektronik einen technischen Rückstand erreicht, der kaum noch Neuland öffnet. Trotz allem aber hat die Röhre den Nachteil, daß sie einzeln auf den elektrisch geladenen Glühdraht als Elektronenquelle nicht verzichten kann, und das weiter oben dieser Glühdraht der Lebensdauer der Röhren verhältnismäßig geringe Dauern setzt. So werden täglich auf dem gesamten Erdball wenigstens 8 Millionen kWh allein für die Heizung des Glühfadens der Verstärkerröhren verbraucht. Seit langem sucht man deshalb nach einer Möglichkeit, auf die Heizung verzichten zu können, und in der Tat, entnehmen wir uns der Anfänge des Rundfunks, der frühe Kristalldetektor zeigte bereits einen Weg ohne Zuhilfenahme besonderer Stromquellen, ließ sich mit ihm ein recht brauchbarer Rundfunkempfänger erzielen. Was hat der Detektor für eine Aufgabe? Ihm fiel es zu, die von der Antenne aufgefangenen hoch-

frequenten Schwingungen gleichrichten, d. h. in niedrigfrequente Schwingungen zu verwandeln, die im Kopfhörer in akustische Schwingungen umgesetzt werden. In der Halbleiterphysik wurden nun erneut Versuche mit diesem Gleichrichterelement durchgeführt, und es entstand noch intensiver Forschungsarbeit aus dem Detektor die Kristalldiode. Sie ließ einem das Arbeiten mit wesentlich höheren Frequenzen zu, und vor sie einmal eingestellt, ließ sie gegen Erhöhungserinnerungen immer die gleiche hohe Empfindlichkeit bei Abb. 1 zeigt eine Kristalldiode im Schnitt. Weiter gelang es, durch die Entfernung einer dritten Elektrode eine Steuerung der elektronischen Heizleiteranregung zu ermöglichen, und damit war der Transistor geschaffen, ein Vierpolarkreislement ohne Glühkathode. Sehr wir jedoch einige interessante Anwendungsbeispiele der Kristalldiode und des Transistors behandeln wollen, wir am mit dem Halbleiterprinzip befassen.

Was versteht man unter einem Halbleiter?

Jedes metallische Element ist ein Leiter. Dem gegenüber stehen die chemisch reinen nichtmetallischen Elemente, die man als Isolatoren bezeichnet. Bei ihnen findet man nur wenig freie Elektronen, diese sind vielmehr an die Atome gebunden, während unpaarheit bei den Leitern sehr viel freie Elektronen zu verzeichnen sind, die sich unter dem Einfluß einer elektrischen Spannung bewegen.


Fügt man nun den isolatorischen Säuren von Leiterelementen zu, so verändert sich grundlegend in ihrem elektrischen Verhalten, d. h. sie werden zu Halbleitern. Unter diesen gilt es solche, die den elektrischen Strom durch negative Elektronen, andere wieder durch positive Ionen transportieren. Das besondere Kennzeichen für Halbleiter ist,

Abb. 1 Schnitt durch eine Germaniumdiode. a) Germanium-Diode (Kontaktanordnung) in Kathoden-Röhre, b) Kathoden, c) Kathoden-Gitter, d) Anoden-Gitter.

Abb. 25 Verschiedene Ausführungen von Kristallioden des VEB Werk für Bauteile zur Rundfunktechnik (Foto: VEB Werk für Bauteile zur Rundfunktechnik)

Abb. 11 Schnitt durch eine Germaniumdiode (Foto: VEB Werk für Bauteile zur Rundfunktechnik)

Abb. 25 Verschiedene Ausführungen von Kristallioden des VEB Werk für Bauteile zur Rundfunktechnik (Foto: VEB Werk für Bauteile zur Rundfunktechnik)

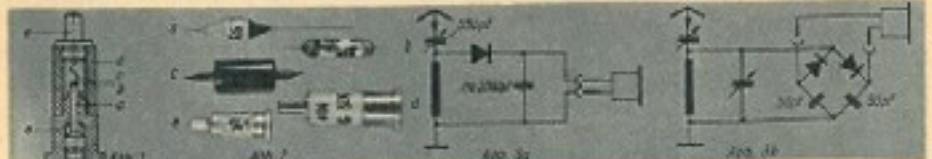

dioden. Ferner werden die Kristallioden in der Fernsehtechnik als Amplitudenbegrenzer in Ton- und Zwischenfrequenzverstärkern, im Rundfunkgerät als Demodulator und Regelspannungsgegenrichter u. d. m. verwendet.

In der Metzgethnik findet man noch zweiseitige Voltasen, das sind zwei oder mehr zu einer Einheit zusammengeschaltete Kristallioden.

Die mit Selenioden erreichten Leistungen sind trotzgegebener verhältnismäßig klein, die zulässigen Ströme sind auf einige 10 mA begrenzt. Deshalb werden sie hauptsächlich in der Hochfrequenztechnik verwendet.

Eine Ausweitung brachte der Germanium-Feldgleichrichter. Bei ihm ist der Spaltentzettel durch einen mit Halbleiterwerkstoff legierten Flächenkontakt ersetzt. Dadurch erhält sich die Leistung erheblich steigern.

Abb. 26 zeigt uns die Gegenüberstellung einer der bekannten Selen-Gleichrichter für 140 V Spannung. Abb. A. Der Raumbedarf dieses Gleichrichters beträgt 200 cm². In Abb. B. sehen wir einen Germanium-Feldgleichrichter gleicher Leistung, dessen Raumbedarf praktisch nur 1 cm² ausmacht. Bedenkt man diese Zahl, daß er wegen seiner lufthohen Abschaltung gegen ältere Glühlampen praktisch unempfindlich ist, so kann man sich vorstellen, welcher Weg in der Entwicklung von Gleichrichtern beschritten wird.

Transistoren

Er besteht im Grunde genommen aus zwei Kristallioden, d. h. aus einem gerichteten Halbleiter, auf dem zwei Seleniodenröhrchen (heiß Wellen) in Abstand von 0,01 mm aufgesetzt sind. Der Halbleiter wird als Basis bezeichnet, die Seleniodenröhrchen als Emitter und die Ausgangsdiode als Kollektor (entsprechend den Elektroden der Glühlampe: Kathode, Gitter, Anode). Der Transistor ist ein Verstärkerbauelement, das ohne Glühkathode arbeitet. Über den Emitter (Gitter) wird die zu verstärkende Spannung herangezogen, der Kollektor (Anode) nimmt den verstärkten Strom auf und führt ihn dem Außenwiderstand R_o zu, an dem die verdreifachte Spannung abgenommen wird. Das Prinzip ist auf Abb. 5 ersichtlich. Die Vorteile eines Transistors gegenüber einem Röhrendetektor sind u. a. daß er keine Röhrenheizung benötigt, daß er sofort einsatzfähig ist. Des weiteren sind die Betriebspotenzialen sehr klein, die Lebensdauer der Transistoren dürfte mehrere 10.000 Betriebsstunden betragen und, um einen Großenvergleich zu geben, der Transistor entspricht etwa der Größe einer Biene.

Abb. 6 zeigt einen Spulen- und einen Flächen-Transistor des VEB Werk für Bauteile der Nachrichtentechnik „Carl v. Ossietzky“.

Der Spulentransistor auf dem Hochfrequenz- und der Flächentransistor für Niedrigfrequenz auf dem Niedrigfrequenzgebiet ist auf dem besten Wege, die Schaltungstechnik der Nachrichtentechnik sowie der Betriebstechnik völlig umzuwandeln. Wir können heute schon mit Sicherheit sagen, daß in absehbarer Zeit sowohl Germanium-Gleichrichter als Transistoren einen erheblichen Teil der heute vornehmsten Elektronenstrahlen ablösen werden.

Eine solche Auflösungslösung eines Transistorempfängers zeigt uns Abb. 7.

Wie weit der Transistor bereits in der Rundfunktechnik Eingang gefunden hat, läßt Abb. 8 erkennen, die die bestreben Anwendungsmöglichkeit, wegen eines Transistor-Verstärkers in einem Flexikondensator bestückt mit 8 Transistoren, zeigt. Der Betriebsspannung dieser Empfänger wird vier LSD-Zellen entnommen. Der Batteriesatz ermöglicht einen Betrieb von 500 Stunden. Die Ausgangsleistung dieses Empfängers beträgt 200 mWatt und der Sennverbrauch bei mittlerer Lautstärke 20 mA. Unter Berücksichtigung, daß die normale Heim-Rundfunkgeräte eine Ausgangsleistung von etwas 1 Watt erzielen, die aber praktisch für Ganzmetallröhren nie erreicht wird, könnte man in der Ausgangsleistung des Transistor-Empfängers von 200 mW eine Einschätzung treffen. Hierzu kann jedoch gesagt werden, daß bereits Transistor-Leistungsverstärker vorliegen, die, mit einem 12-V-Akkumulator, mit Ausgangsleistungen von 5 Watt und mehr arbeiten, d. h. man könnte damit bereits eine Spezial-Schallplatte betreiben. Ein solcher Verstärker hat eine Stromaufnahme von 0,5 Amp. Nur wäre es no-

türlich fiktiv im Platze, durch die sich entwickelnden Perspektiven bei der Anwendung eines Rundfunkempfängers auf den Abschluß dieser in der ganzen Welt mit großer Hoffnung betriebenen Entwicklung zu warten.

Die Neuenschöpfung benötigt seine Zeit, es würde jedoch die Entwicklung auf diesem Gebiet beschleunigen, wenn sich viele Amateure dieser neuen Bauelemente bedienen.

In der DDR wird intensiv an der Lösung der Probleme, die die Technik bietet, gearbeitet. Die ersten Geräte werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wenn es weiter gelingt, die Frequenzgrenze weiter nach oben zu treiben, dann ist der Weg zu Miniaturisierung und Empfängern im Rockschalenformat offen.

Perspektive

Wir wollen noch unser Augenmerk auf einige andere Möglichkeiten werfen, die uns die Halbleitertechnik eröffnen wird. Denken wir an den Halbleitergenerator, bei dem eine Vielzahl kleiner Halbleiterelemente Wärme unmittelbar in Elektrische Energie umwandeln. So ist bekannt, daß eine solche Halbleiterbatterie, aufgesetzt auf den Zylinder einer Petroleumlampe, die elektrische Energie ihres Betriebs, ein kleines Rundfunkgerät zu betreiben. In der UdSSR hat man solche Thermo-Elektrogeneoren in Raumgebieten eingesetzt, in denen noch keine Kraftwerke vorhanden sind. Geologen bedienen sich ihrer auf wissenschaftlichen Expeditionen. Eine andere Möglichkeit führt uns zum Halbleiter-Mikrofon, mit dem beim Stromdurchgang Kohle erzeugt wird.

Daß es auch gelingen wird, das Sennert durch Halbleiter unmittelbar in elektrische Energie zu verwandeln, dürfte außer Zweifel liegen.

Bereits heute kennt man Halbleiter, die bei verdreifigter Atomenergie unmittelbar in Elektrische Energie umgesetzt können.

Wir sehen also auf diesem Gebiet unglaubliche Möglichkeiten. Das einzige Notwendige ist, daß sich nicht viele Nachwuchskräfte für dieses große Gebiet der Physik und Technik interessieren, um diese neuen Wege der Technik der Menschheit in höchster Vollendung nutzbar zu machen.

Abb. 6 a) Selen-Gleichrichter, b) Germanium-Gleichrichter

Abb. 7 Drahtlose Schaltung mit Kristallioden. Zeigt eine 20220 mit Durchmesser 10 Millimeter, 4,5 Volt 2 CA.

Abb. 8 a) Rundfunkempfänger, b) Röhrentechnik

Abb. 9 Transistor-Audiogerät

Abb. 10 Transistor-Wollspultröhrer mit 8 Transistoren für 200 mA Betriebsstrom

